


Группа
ЗИУ-09

Ф.И.О.
Ефанов Е.Г.

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 15 «Исследование утроителя частоты»

Цель работы: исследование свойств трехфазных цепей, содержащих нелинейные элементы, на примере ферромагнитного утроителя частоты.

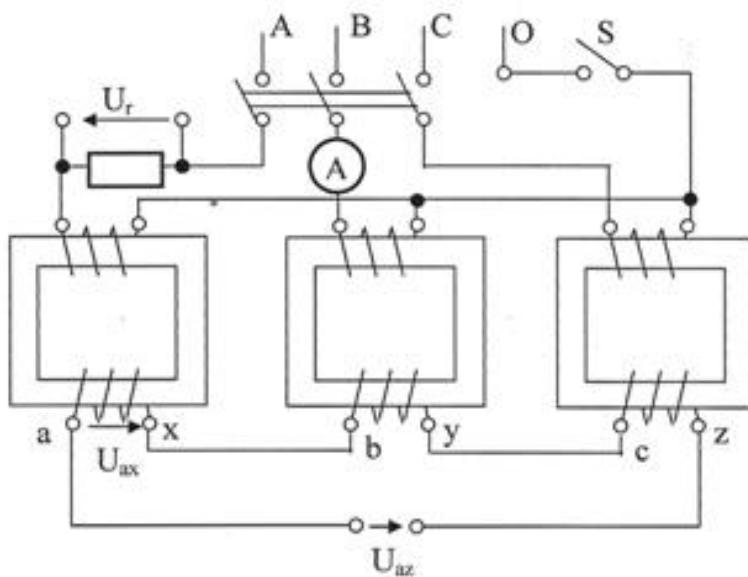Собираю схему утроителя частоты и, подключив вход осциллографа параллельно зажимам реостата r , при включенном и выключенном нулевом проводе снимаю на кальку кривую фазного тока первичной цепи утроителя.



аналитическим методом рассчитываю третью гармонику этого напряжения и сравниваю ее с амплитудой напряжения u_{az} , определенной по осцилограмме последнего. Расчеты прилагаются.


При одном и том же усиливании осциллографа при включенном и выключенном нулевом проводе снимаю на кальку кривые фазного напряжения u_{ax} и выходного напряжения утроителя u_{az} .

Осциллограммы прилагаются.

По осциллограмме напряжения u_{ax} графо-

С нулевым проводом

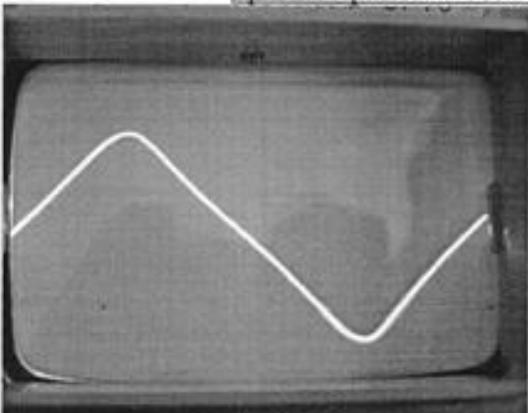
кривые фазного тока первичной цепи утроителя



10В/см


Без нулевого провода

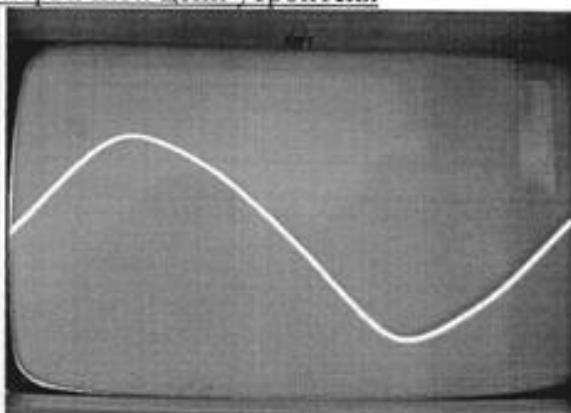кривые фазного тока первичной цепи утроителя



10В/см

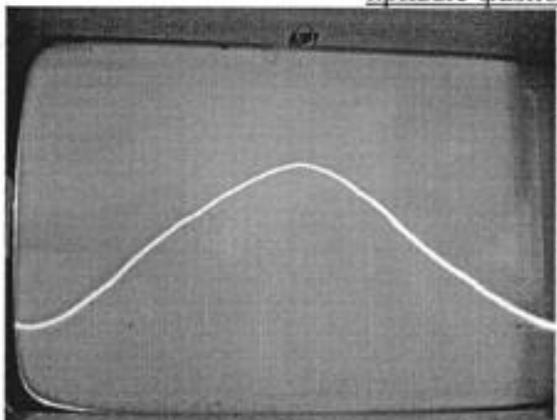кривые фазного напряжения $u_{\text{ ph }}$




20В/см




20В/см

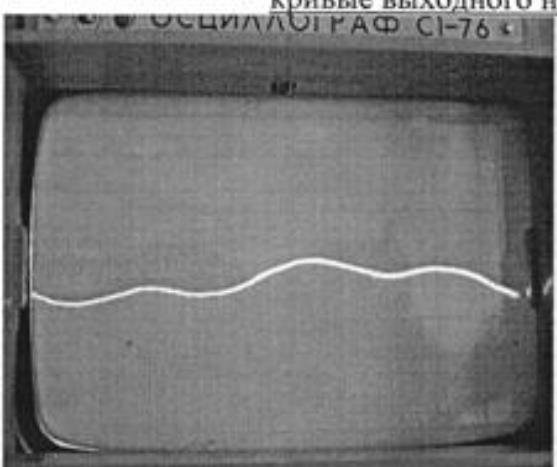кривые выходного напряжения утроителя $u_{\text{ из }}$




10В/см

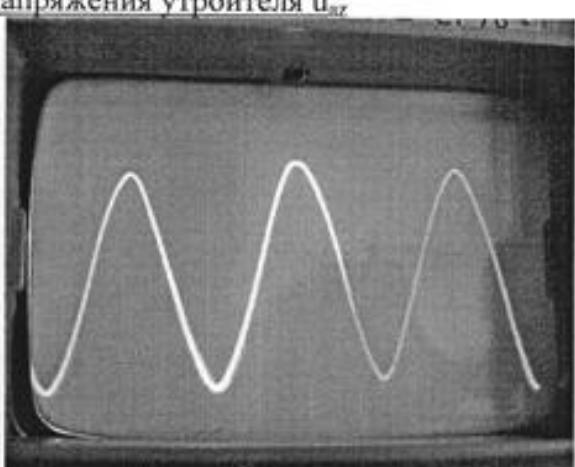

10В/см

Если три одинаковые катушки включить звездой, то при наличии нулевого провода, к каждой катушке будет приложено синусоидальное фазное напряжение сети. При этом токи, протекающие через обмотки, будут иметь несинусоидальную форму. Через нулевой провод будут замыкаться токи третьей и кратным трем гармоник каждой фазы. Если же отключить нулевой провод, то фазные токи станут практически синусоидальными, так как указанные гармоники тока не могут замыкаться по цепи. Следовательно, магнитные потоки всех катушек примут несинусоидальную форму, поэтому и фазные ЭДС катушек будут несинусоидальными и иметь ярко выраженную третью гармонику.

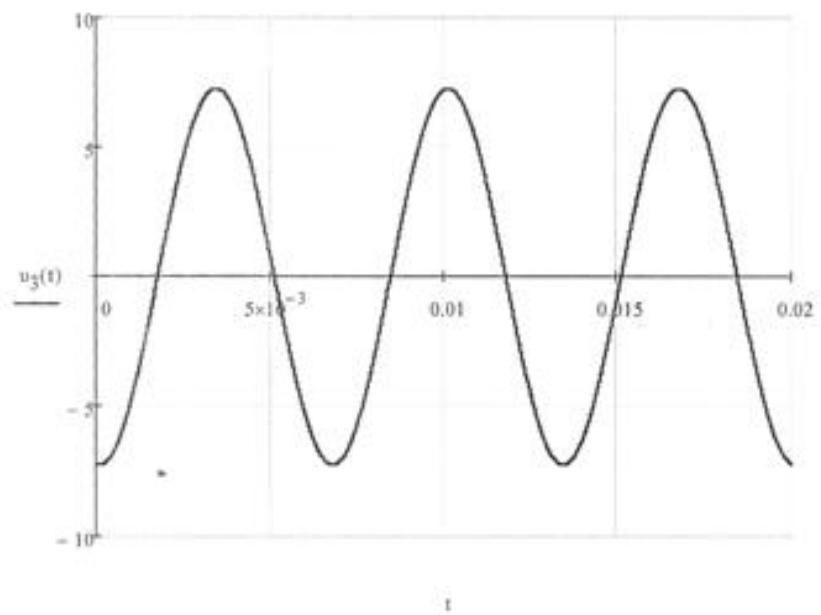Выводы: в ходе выполнения работы исследовали свойства трехфазных цепей, содержащих нелинейные элементы, на примере ферромагнитного устроителя частоты.




ORIGIN:= 1

n := 50

$$\text{dwt} := \frac{2\pi}{n} \quad \text{dwt} = 0.126$$

uT := (-44 -42 -38 -30 -26 -22 -18 -14 -10 -8.8 -8 -7.2 -6 -4.8 -4 -2 1 4 8 12 16 20 24 25 26 24 2)

p := 1..50

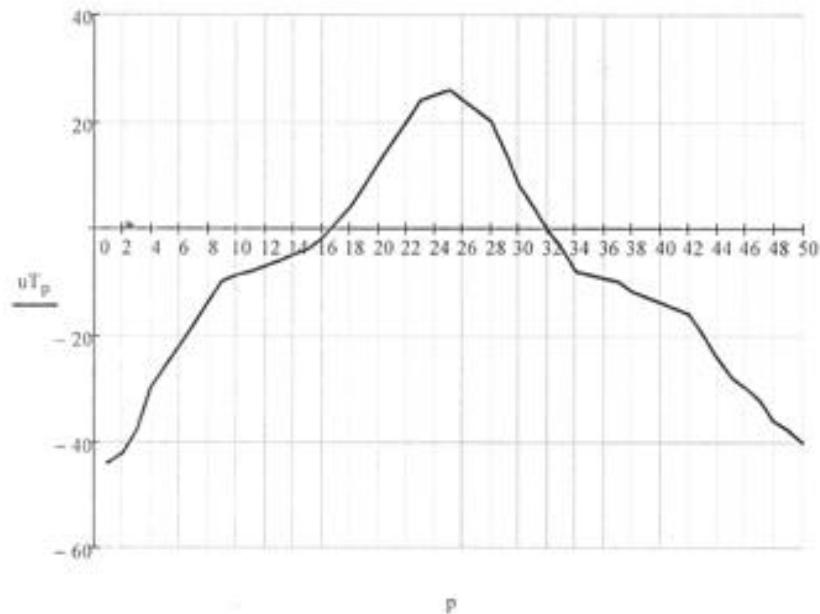

$$A1_3 := \frac{2}{n} \cdot \sum_{p=1}^{50} (uT_p \cdot \sin(3p \cdot \text{dwt})) \quad A1_3 = -0.774$$

$$A2_3 := \frac{2}{n} \cdot \sum_{p=1}^{50} (uT_p \cdot \cos(3p \cdot \text{dwt})) \quad A2_3 = -7.218$$

$$A_3 := \sqrt{A1_3^2 + A2_3^2} \quad A_3 = 7.259$$

$$\Psi_3 := \pi + \text{atan}\left(\frac{A2_3}{A1_3}\right) \quad \Psi_3 = 4.605$$

$$u_3(t) := A_3 \cdot \sin(3 \cdot 314t + \Psi_3)$$

t := 0..0.00001..0.01