

Группа
СУАз-09

Отчет

Ф.И.О.
Шемяков Станислав
Игоревич

о лабораторной работе №2 «Исследование сложной цепи постоянного тока»

Цель работы: исследование основных свойств линейных электрических цепей постоянного тока - принципа наложения и теоремы об эквивалентном генераторе, а также построение потенциальной диаграммы отдельного контура электрической цепи.

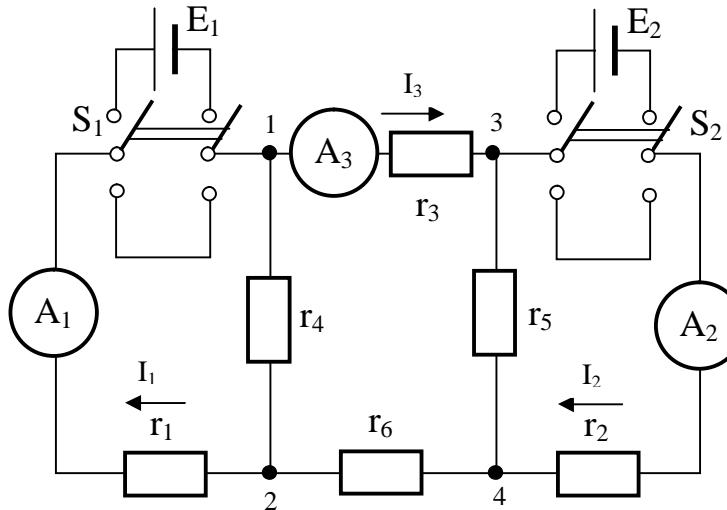


Схема цепи

Параметры цепи записываю в табл. 1.
Выбираю положительные направления токов во всех ветвях схемы.

Таблица 1

E ₁ , В	E ₂ , В	r ₁ , Ом	r ₂ , Ом	r ₃ , Ом	r ₄ , Ом	r ₅ , Ом	r ₆ , Ом
16	11	100	100	220	910	1100	220

Выполняю расчёт токов методом наложения.

Формулы расчета токов:

$$I'_1 = -\frac{E_1}{r_1 + \frac{r_4 \left(r_3 + \frac{r_2 \times r_5}{r_2 + r_5} + r_6 \right)}{r_4 + r_3 + \frac{r_2 \times r_5}{r_2 + r_5} + r_6}}; \quad I'_2 = I'_3 \frac{r_2}{r_2 + r_5}; \quad I'_3 = I'_1 \frac{r_3 + \frac{r_2 \times r_5}{r_2 + r_5} + r_6}{r_3 + \frac{r_2 \times r_5}{r_2 + r_5} + r_6 + r_4};$$

$$I''_1 = I''_3 \frac{r_1}{r_1 + r_4}; \quad I''_2 = -\frac{E_2}{r_2 + \frac{r_5 \left(r_6 + \frac{r_1 \times r_4}{r_1 + r_4} + r_3 \right)}{r_5 + r_6 + \frac{r_1 \times r_4}{r_1 + r_4} + r_3}}; \quad I''_3 = I''_2 \frac{r_3 + \frac{r_1 \times r_4}{r_1 + r_4} + r_6}{r_3 + \frac{r_1 \times r_4}{r_1 + r_4} + r_6 + r_5};$$

Измеряю токи в ветвях и их составляющие. Результаты измерений заношу в табл. 2.

Таблица 2

Токи при действии только ЭДС E_1	$I_1' = 37 \text{ mA}$	$I_2' = 22 \text{ mA}$	$I_3' = 24 \text{ mA}$
Токи при действии только ЭДС E_2	$I_1'' = 13 \text{ mA}$	$I_2'' = 23 \text{ mA}$	$I_3'' = 15 \text{ mA}$
Токи, полученные путём суммирования составляющих	$I_1 = 50 \text{ mA}$	$I_2 = 45 \text{ mA}$	$I_3 = 39 \text{ mA}$
Измеренные токи от действия обеих ЭДС E_1 и E_2	$I_1 = 50,8 \text{ mA}$	$I_2 = 45,5 \text{ mA}$	$I_3 = 38,6 \text{ mA}$

Методом эквивалентного генератора рассчитываю ток I_3 .

$$\text{Ток } I_3 \text{ определяется по формуле: } I_3 = \frac{U_{xx}}{r_{ex} + r_3};$$

$$\text{где: } U_{xx} = r_4 I_{4x} + r_5 I_{5x}; \quad I_{4x} = \frac{E_1}{r_1 + r_4}; \quad I_{5x} = \frac{E_2}{r_2 + r_5}; \quad r_{ex} = \frac{r_1 \times r_4}{r_1 + r_4} + r_6 + \frac{r \times r}{r_1 + r_4};$$

Результаты расчёта заношу в табл. 3.

Таблица 3

Напряжение холостого хода U_{xx} , В		Ток короткого замыкания I_{k3} , мА	Входное сопротивление $r_{экв}$, Ом		Ток I_3 , мА	
Измерено	Вычислено	Измерено	Эксперимент	Вычислено	Эксперимент	Вычислено
24,1	24,49	61	401,77	401,63	38,6	38,64

Измеряю напряжение холостого хода и определяю $r_{экв}$ по формуле $r_{экв} = \frac{U_{xx}}{I_{k3}}$.

Результаты измерений помещаю в табл. 3.

Для контура 1-2-4-3-1 вычисляю потенциалы точек и строю потенциальную диаграмму:


$$\varphi_2 = -I_4 r_4 = -10,91 \text{ В};$$

$$\varphi_4 = \varphi_2 + I_6 r_6 = -1,94 \text{ В};$$

$$\varphi_3 = \varphi_4 - I_5 r_5 = -9,2 \text{ В};$$

$$\varphi_1 = \varphi_3 + I_3 r_3 \approx 0 \text{ В};$$

Потенциальная диаграмма:

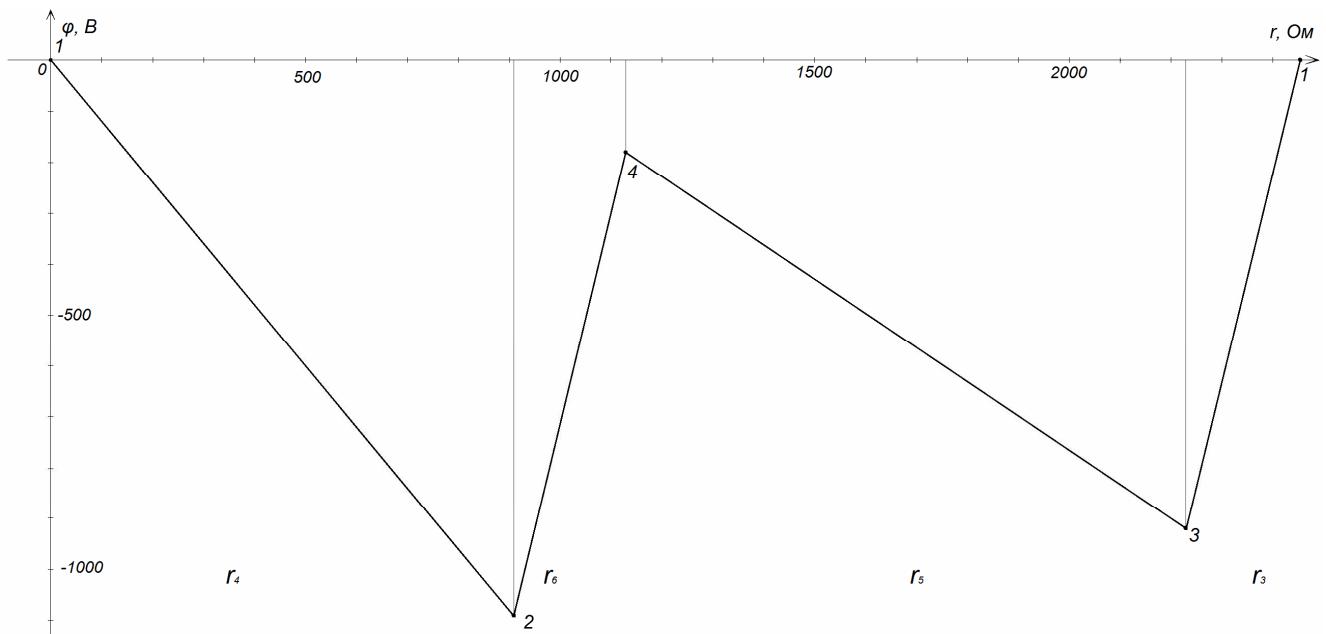

Выводы по работе:

Мы исследовали основные свойства линейных электрических цепей постоянного тока
– принципа наложения и теоремы об эквивалентном генераторе, а также построили потенциальную диаграмму заданного контура.